



$$X_L = \omega L = 10^4 \cdot 100 \cdot 10^{-3} = 1000 \Omega$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{10^4 \cdot 1 \cdot 10^{-6}} = 100 \Omega$$

$$|Z| = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{(1 \cdot 10^3)^2 + (1000 - 100)^2}$$

$$= 1345 \Omega$$

$$R = 1 \text{ k}\Omega \quad L = 100 \text{ mH}$$

$$C = 1 \text{ }\mu\text{F}$$

$$v(t) = 100 \sin(10^4 t)$$

$$I = \frac{V}{|Z|} = \frac{100}{1345} = 0,07 \text{ A}$$

$$i(t) = ?$$

$$I(t) = 70 \sin(10^4 t + 42^\circ) \text{ mA}$$

$$\phi = \arctan\left(\frac{X_L - X_C}{R}\right) = 42^\circ$$